

# Week1 tutorial

2021年4月5日 16:27

Mon April 5


- submit HWO
- watch week 1 lectures.

Tutorial

- sympy
- RLC
- OH

To Do

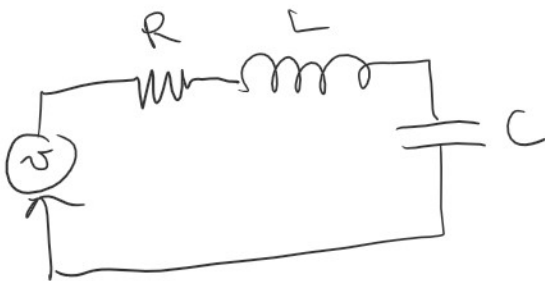- group work on Wed
- HW1 due Fri @ 5p
- week 2 lectures



KVL

$$V_s - V_R - V_L - V_C = 0$$

$$V_s - iR - L \frac{di}{dt} - \frac{q}{C} = 0$$

$$i = \frac{dq}{dt}$$

$$V_s = \frac{dq}{dt} R + L \frac{d^2q}{dt^2} + \frac{q}{C}$$

$$(DE) \quad v = \ddot{q}L + \dot{q}R + \frac{1}{C}q$$

laplace transform

$$v = Ls^2q + Rsq + \frac{1}{C}q$$

(transfer function.)

$$G_{qv}(s) = \frac{\text{output}}{\text{input}} = \frac{q}{v} = \frac{1}{Ls^2 + Rs + 1/C}$$

(block diagram)

$$\text{input} \rightarrow \boxed{\text{TF}} \rightarrow \text{output}$$

$$v \rightarrow \boxed{G_{qv}} \rightarrow q$$


$$r \rightarrow [G_q r] \rightarrow q$$

$P(s)$

- stray magnetic field
- thermal
- electromagnetic field  $\rightarrow$  motor.

$\hookrightarrow$  electric field from other wires

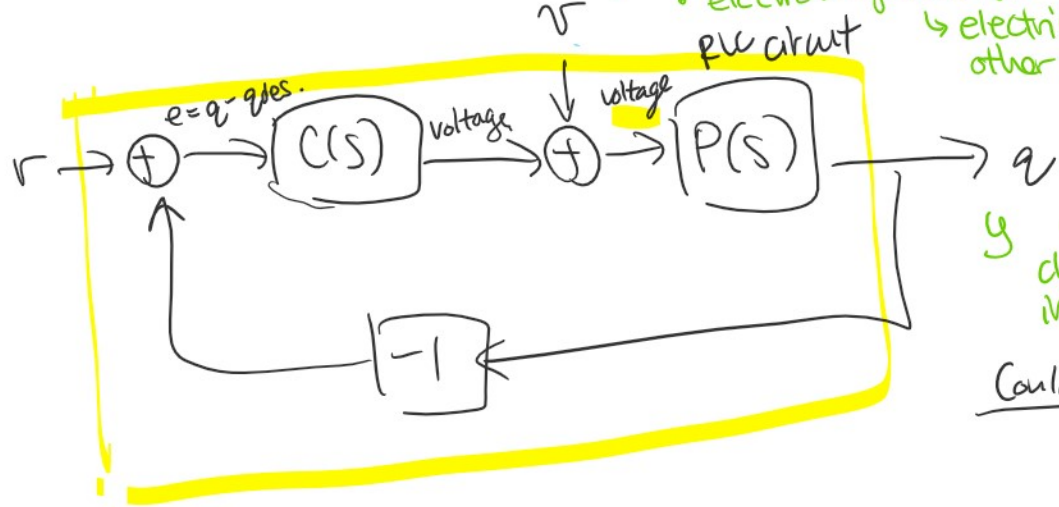$q_{des}$   
desired  
amount  
of charge.  
Coulombs



$q$  amount of  
charge stored  
in capacitor.  
Coulombs